
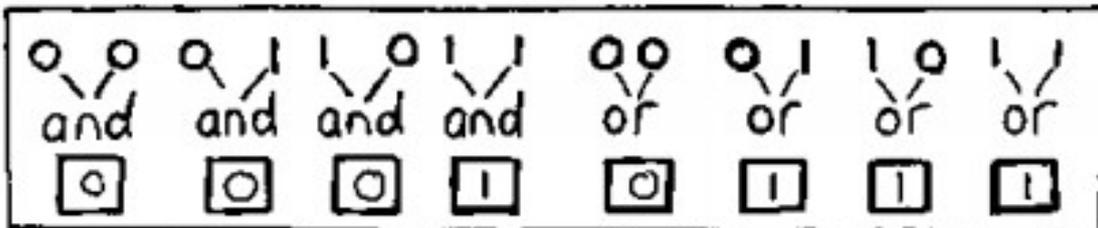


Folha de Atividade: Cara ou Coroa

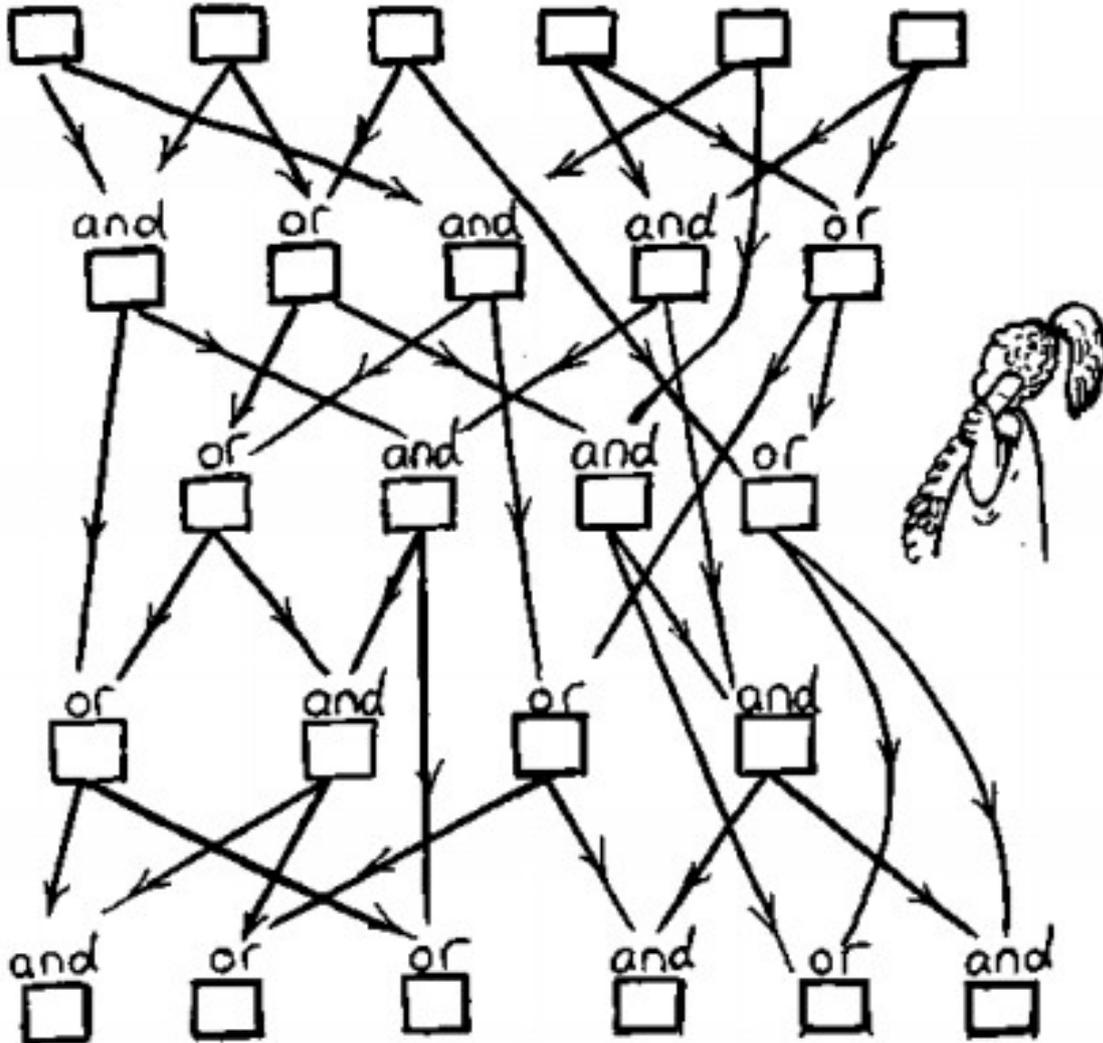

KEY = **1** = true
 = **0** = false



Escolha as entradas para este circuito e descubra quais são as saídas.