
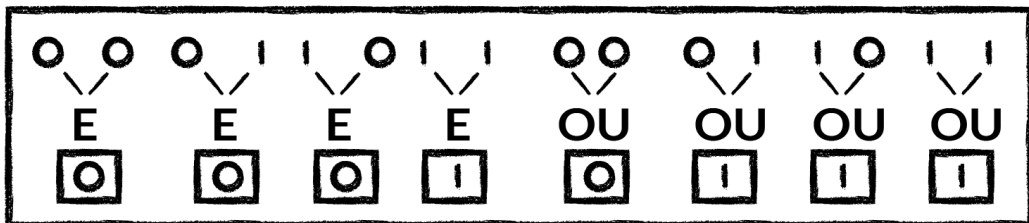


## Folha de Atividade: Cara ou Coroa

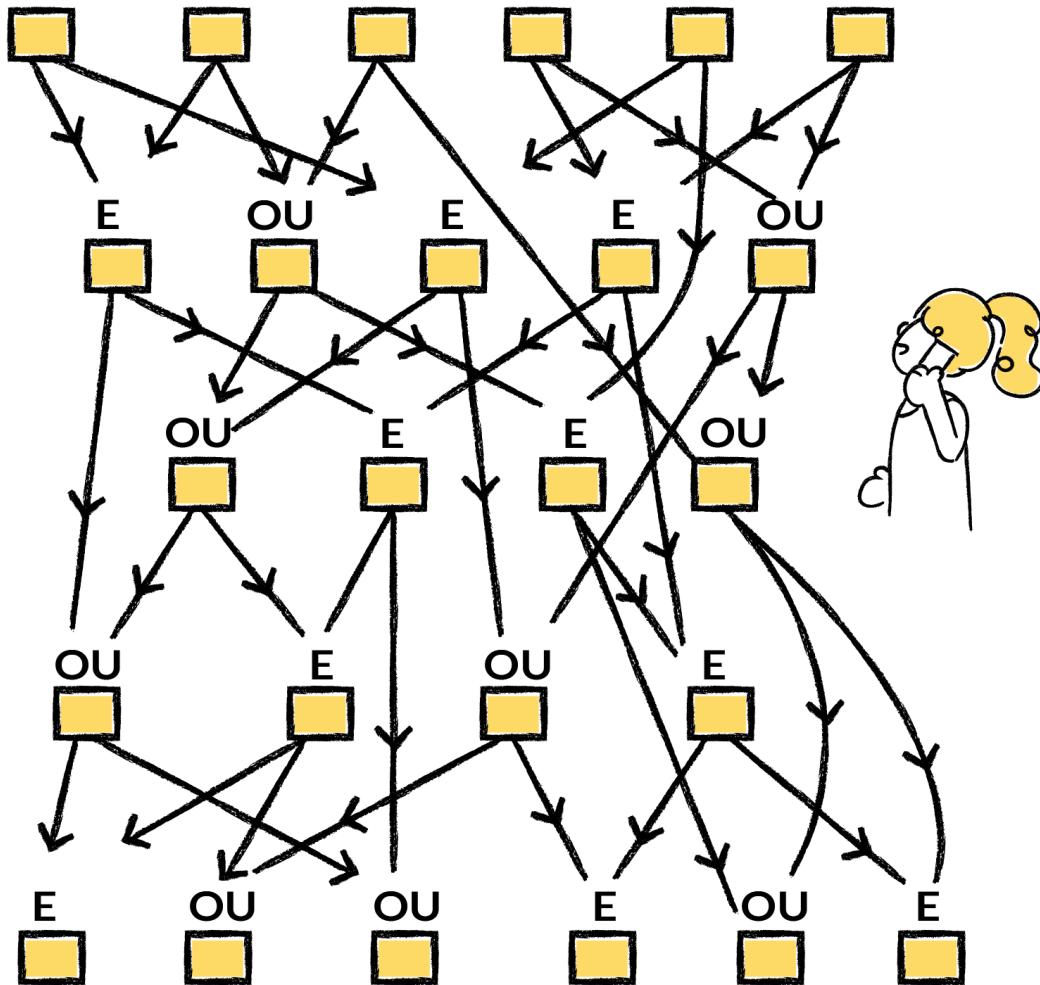

CHAVE  = 1 = VERDADEIRO  
 = 0 = FALSO



Escolha as entradas para este circuito e descubra quais são as saídas.